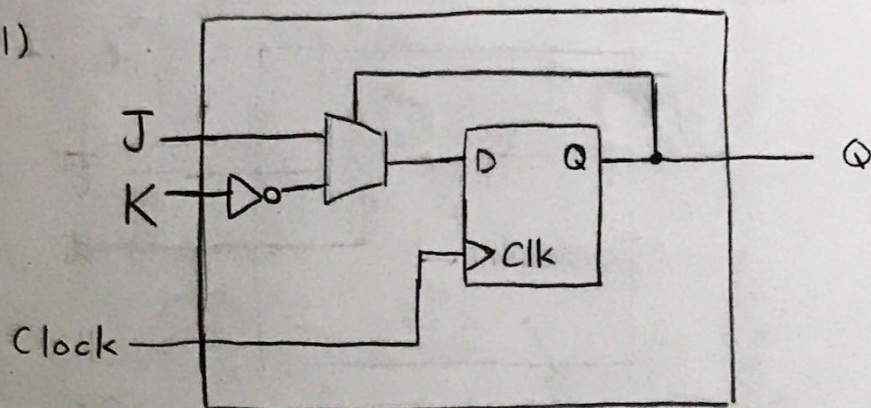


# Logic Design 小考 (5/31) - 109060013

張芷瑜

(1)




#

(2)

Present State Q	Input x y	Next State Q <sup>+</sup>	Output s
0	0 0	0	0
0	0 1	0	1
0	1 0	0	1
0	1 1	1	0
1	0 0	0	1
1	0 1	1	0
1	1 0	1	0
1	1 1	1	1

(0,0)/0, (0,1)/1, (1,0)/1

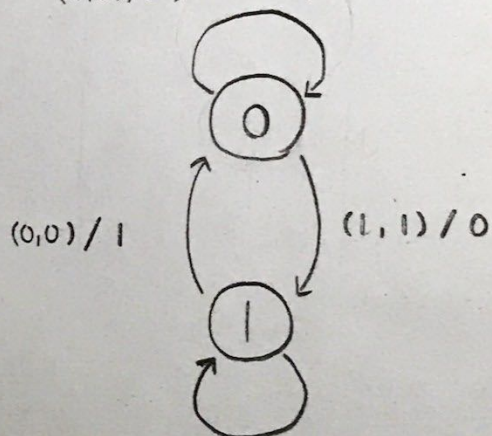


(0,1)/0, (1,0)/0, (1,1)/1

#

(3)


Present State		Next State		T <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>
A	B	A <sup>+</sup>	B <sup>+</sup>		
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1

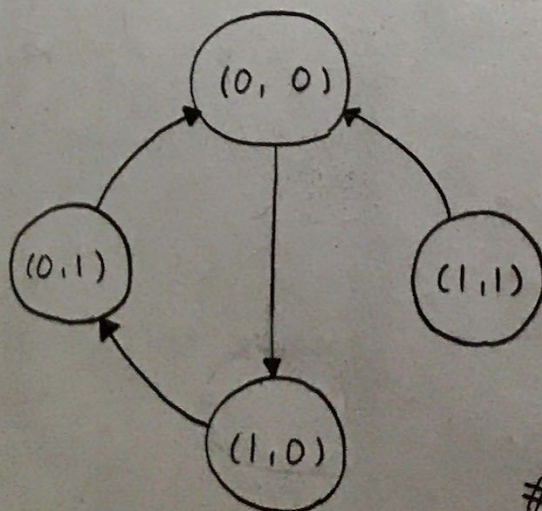

#



(4)

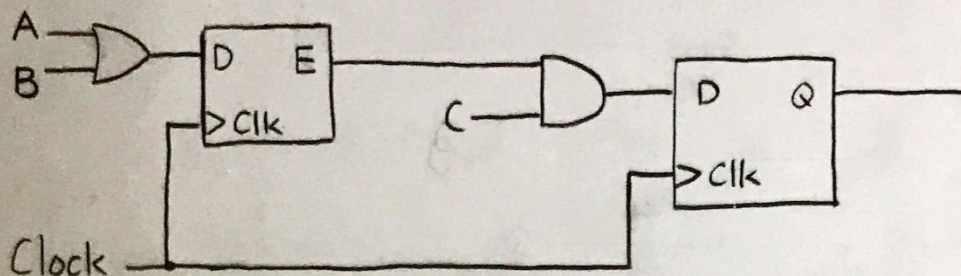

#

(5)

output wire Outputs;

input wire Input;

(5)

reg state[0,1], next\_stage[2,3], a(2'b00), b(2'b01), c(2'b10),

always @ (posedge CLK) begin

d(2'b11);

case (state)

a=

Output = 0;

if (Input == 1) next\_state = c;

else next\_state = b;

b=

Output = 1;

if (Input == 1) next\_state = d;

else next\_state = c;

c=

Output = 1;

if (Input == 1) next\_state = d;

else next\_state = b;

d=

Output = 0;

if (Input == 1) next\_state = a;

else next\_state = c;

endcase


state = next\_state;

end

#



(6)

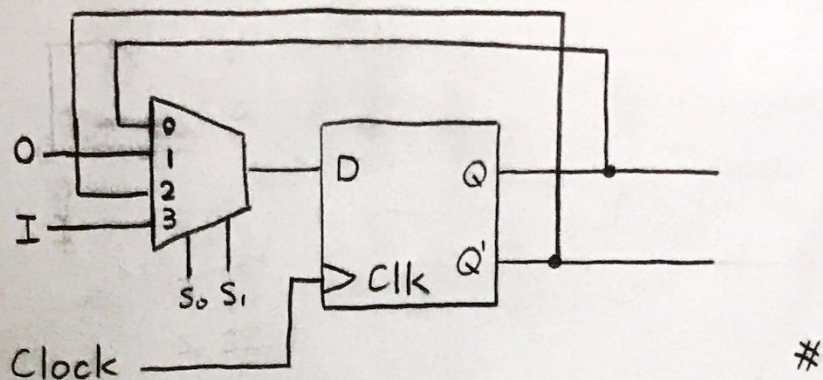


(7) Difference

Difference :

Non-Blocking

同時一起傳值, 所以前面傳過來的值不會影響要傳給下一個人的值。

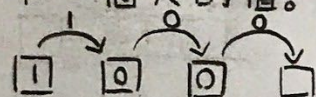

(a = 0, b = 1)


b <= a;

Q <= b;

結果 → Q = 1.

Blocking

按順序傳值, 所以前面傳過來的值會影響傳給下一個的值。

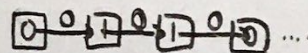

(a = 0, b = 1)

b = a;

Q = b;

結果 → Q = 0.

Example :