

邏輯設計HW4_solution

1. (20%)

Draw the logic diagram of a 3->8 decoder using only NOR and NOT gates.

By DeMorgan's law

$$D0 = x'y'z' = (x+y+z)'$$

$$D1 = x'y'z = (x+y+z')$$

$$D2 = x'yz' = (x+y'+z)'$$


$$D3 = x'yz = (x+y'+z')$$

$$D4 = xy'z' = (x'+y+z)'$$


$$D5 = xy'z = (x'+y+z')$$

$$D6 = xyz' = (x'+y'+z)'$$

$$D7 = xyz = (x'+y'+z')$$

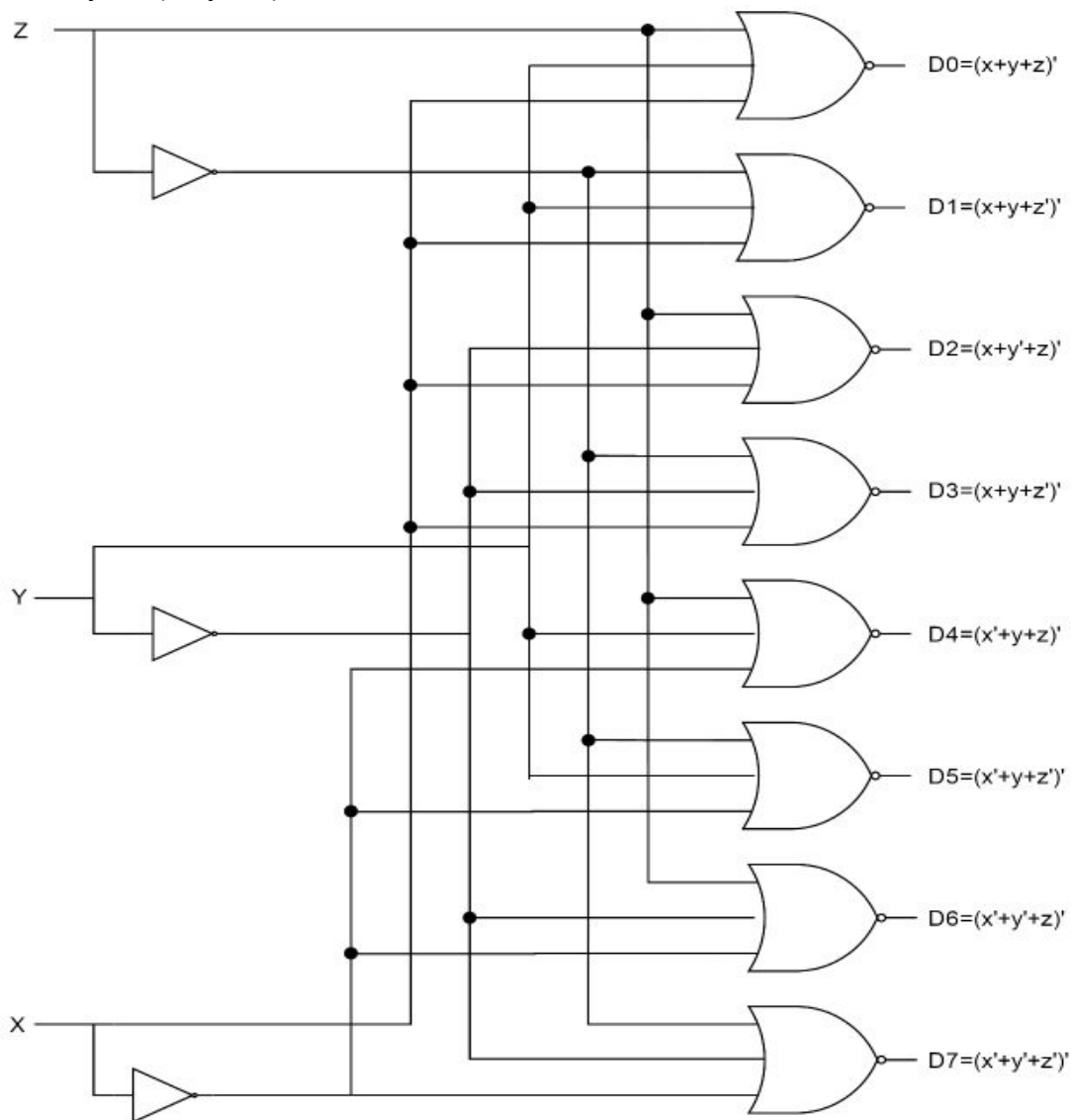

2. (20%)

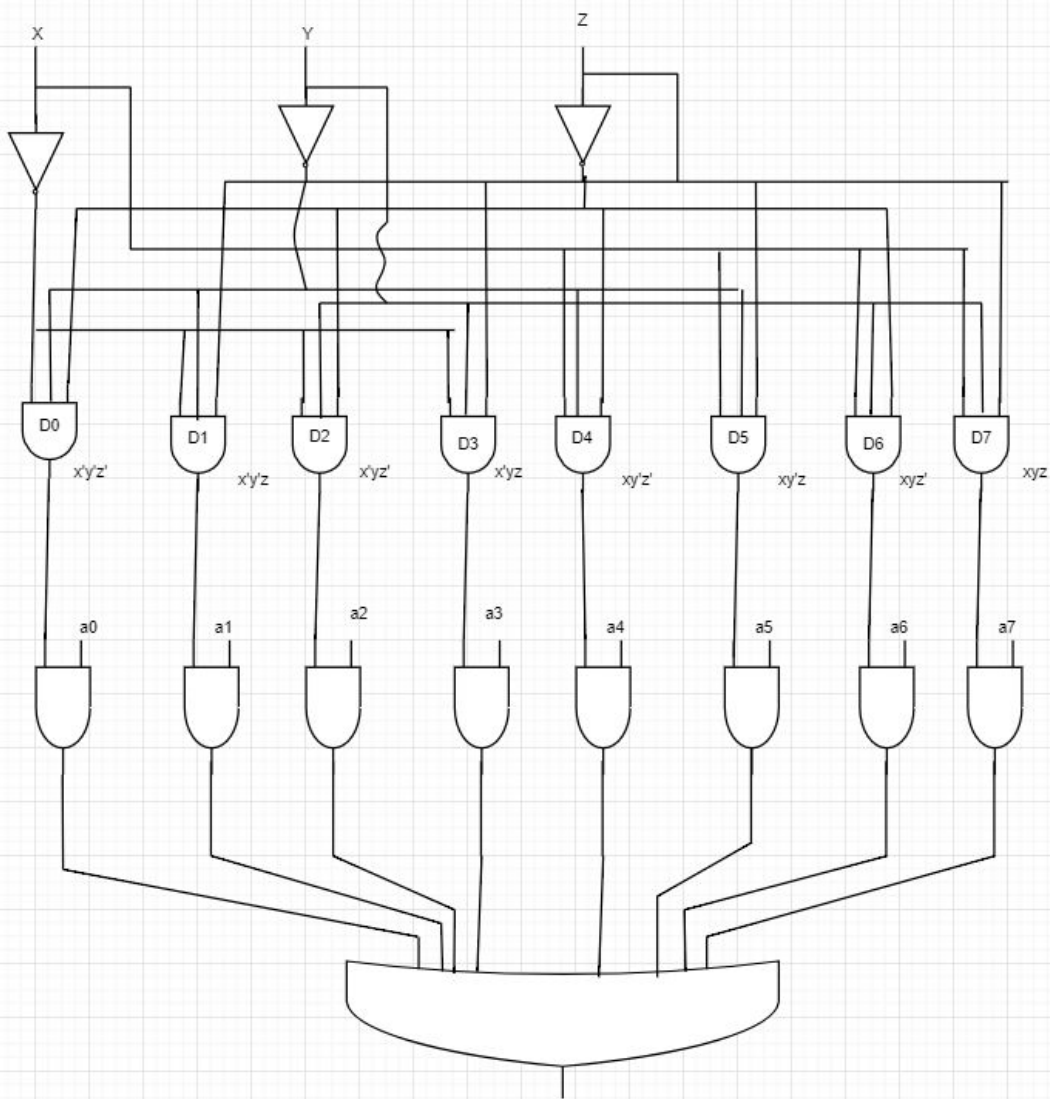

3 to 8 decoder :

{z, y, x} is select =(000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) . D0~D7 Only one is "1", others are "0" .

8x2 AND OR :

For example, {z, y, x} =000, D0=1, D1~D7=0,


a0D0=a0 (because D0=1)

a1D1~a7D7=0 (because D1~D7=0) output is a0 (It's a 8to1 MUX)

z	y	x	a0D0	a1D1	a2D2	a3D3	a4D4	a5D5	a6D6	a7D7	output
0	0	0	a0	0	0	0	0	0	0	0	a0
0	0	1	0	a1	0	0	0	0	0	0	a1
0	1	0	0	0	a2	0	0	0	0	0	a2
0	1	1	0	0	0	a3	0	0	0	0	a3
1	0	0	0	0	0	0	a4	0	0	0	a4
1	0	1	0	0	0	0	0	a5	0	0	a5
1	1	0	0	0	0	0	0	0	a6	0	a6
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	a7	a7

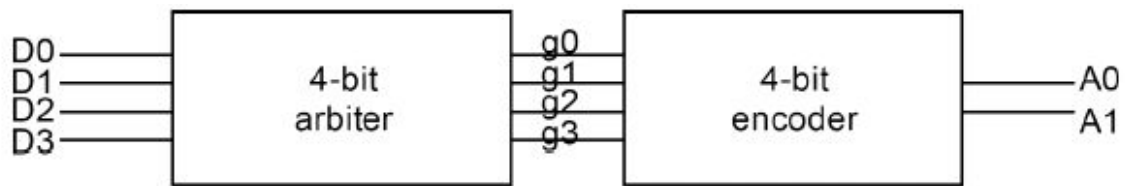
3. (20%)

Design a 4->2 priority encoder with input D[3:0] and output A[1:0] where D[0] has the highest priority and D[3] has the lowest priority.



4-bit arbiter:

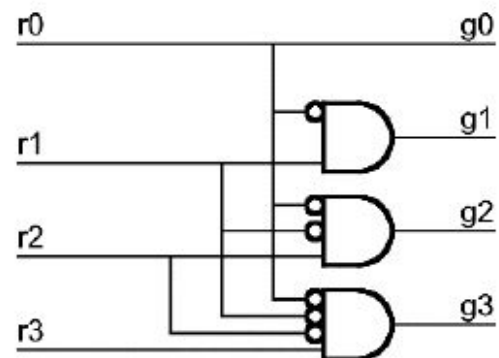Priority: $r_0 > r_1 > r_2 > r_3$ ($D_0 > D_1 > D_2 > D_3$)




4-bit encoder :

Input: $\{g_3, g_2, g_1, g_0\}$

Output: $\{A_1, A_0\}$

$A_1 = g_3 + g_2$

$A_0 = g_3 + g_1$

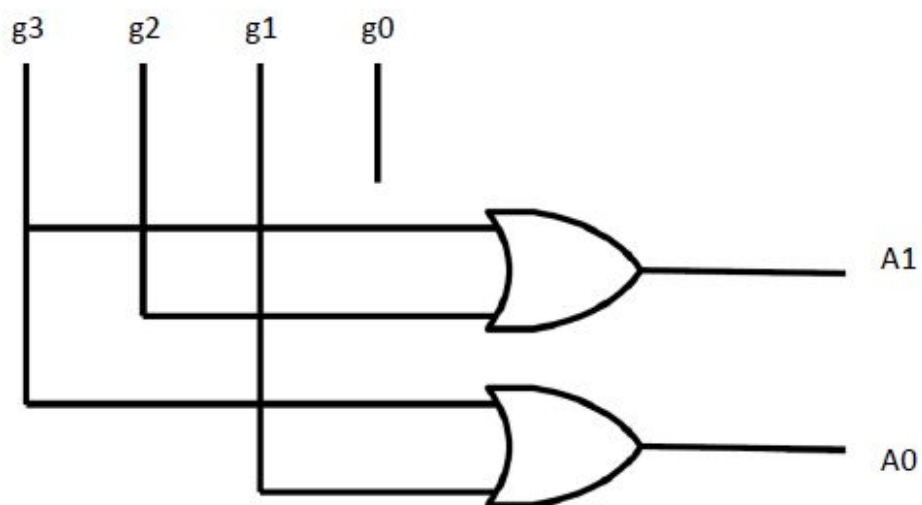

D3	D2	D1	D0	g3	g2	g1	g0	A1	A0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

4. (20%)

Design a three-way magnitude comparator that outputs true if its three inputs are in strict order: $a > b > c$. (All a, b, and c are 3-bit signals.)

Magnitude Comparator:

Input: $A = \{A_2, A_1, A_0\}$, $B = \{B_2, B_1, B_0\}$

If $A > B$, output = 1

Else output = 0

$$(A > B) = A_2 B_2' + x_2 A_1 B_1' + x_1 x_2 A_0 B_0'$$

$$x_i = A_i B_i + A_i' B_i'$$

