

邏輯設計 HW3_solution

備註 1:第四題(b)答案可以是一階

備註 2:第六題 10%


1. 18%

(a)

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

— original
— fixed


$$F = a + a'bc$$
$$= a + a'bc + bc$$

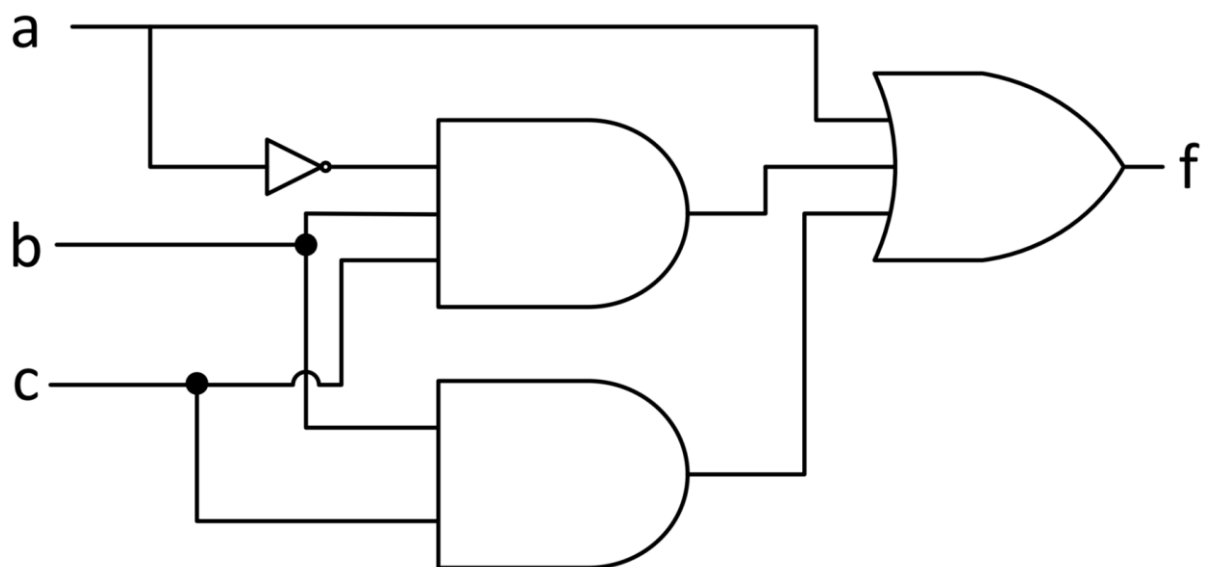

(b)

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	0

— original
— fixed

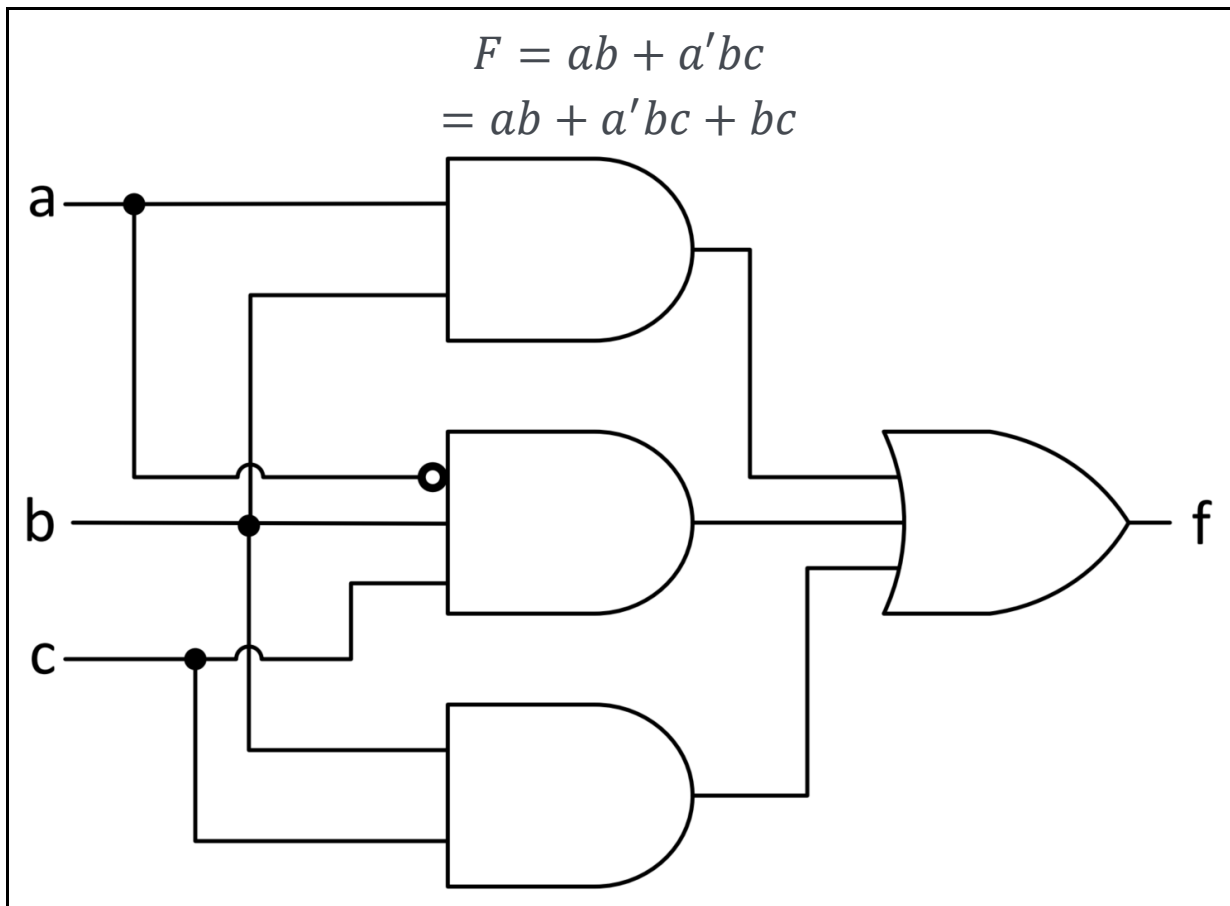

2. 18%

最高有效位元(Most Significant Bit, MSB)

最低有效位元(Least Significant Bit, LSB)

當二進位輸入為 0、1、2 時，輸出比輸入大 3(011)

當二進位輸入為 3、4、5、6、7，輸出比輸入小 2(010)

000→011 (a) Truth table

001→100

010→101

011→001

100→010

101→011

110→100

111→101

xyz	A	B	C
000	0	1	1
001	1	0	0
010	1	0	1
011	0	0	1
100	0	1	0
101	0	1	1
110	1	0	0
111	1	0	1

(b) **K-Map** 每次只能框 2^n 格子，每框 2^n 則少 n 個變數，可重覆框，不具唯一性

A

		yz	00	01	11	10
x	0			1		1
1					1	1

$$A = yz' + xy + x'y'z$$

B

		yz	00	01	11	10
x	0		1			
1			1	1		


$$B = y'z' + xy'$$

C

		yz	00	01	11	10
x	0		1		1	1
1				1	1	

$$C = yz + xz + x'z'$$

(c) logic diagram.

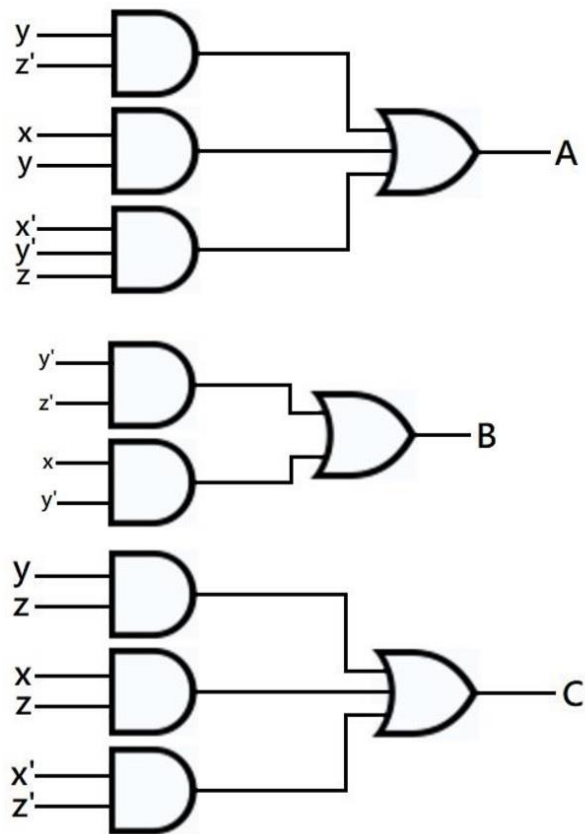

3.18%

Truth table

e_0	e_1	e_2	e_3	b_0	b_1	b_2	b_3
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

$e_2e_3 \backslash e_0e_1$	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	0	0	0
11	1	X	X	X
10	0	0	1	0

$$b_0 = e_0e_1 + e_0e_2e_3$$

$e_2e_3 \backslash e_0e_1$	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	0	1	0
11	0	X	X	X
10	1	1	0	1

$$b_1 = e_1'e_2' + e_1e_3e_3 + e_1'e_3'$$

$e_2e_3 \backslash e_0e_1$	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	1	0	1
11	0	X	X	X
10	0	1	0	1

$$b_2 = e_2'e_3 + e_2e_3'$$

$e_2e_3 \backslash e_0e_1$	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	1	0	0	1
11	1	X	X	X
10	1	0	0	1


$$b_3 = e_3'$$

4.18%

(A)(B)各九分,畫簡一分,四種架構各兩分


(a) $xy'z + xy'z' + xyz' = xy'(z+z') + xyz' = xy' + xyz'$

Nand Nand

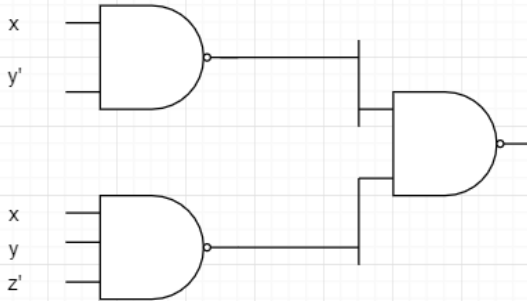


NAND -NAND : $((XY')' (XYZ')')'$

NOR NOR

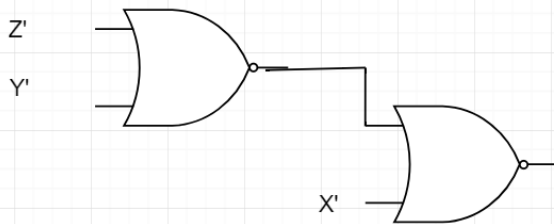


$(X' + (Y' + Z')')$

AOI

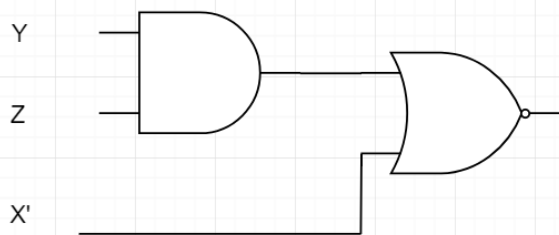

$$(X' + YZ)'$$

OAI ver

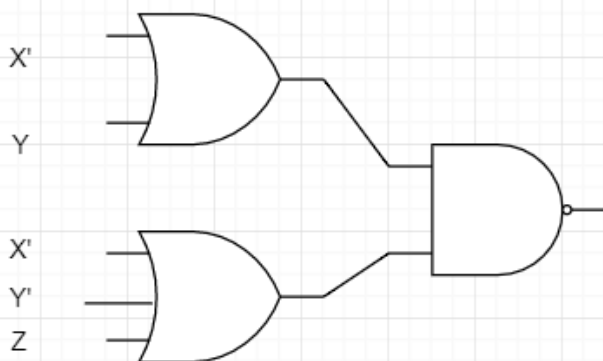

$$\text{OAI:} ((X' + Y) \cdot (X' + Y' + Z))'$$


$$(b) (y'z + xw)(xw' + y'z) =$$

$$(y'z+x)(y'z+w)(y'z+x)(y'z+w') = (y'z+x)(y'z+ww') = (y'z+x)(y'z) = y'z(1+x) = y'z$$


NAND NAND

OR

1 LEVEL

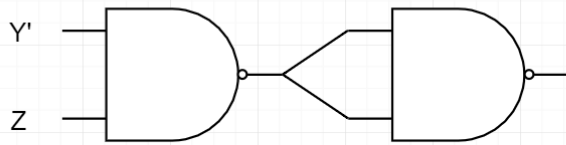


$$((Y'Z)' \& (Y'Z)')$$

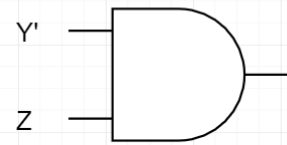


$$Y'Z$$

NOR NOR

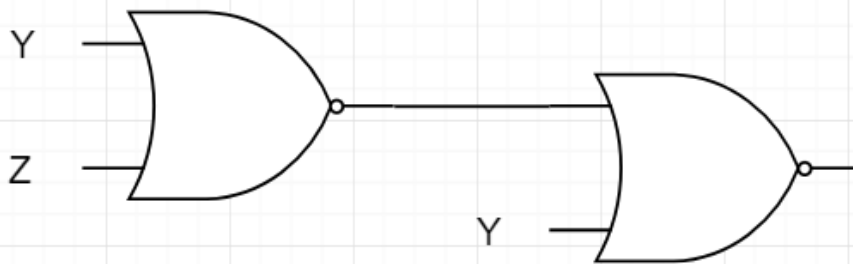


$$(Y + (Y + Z)')$$

AOI

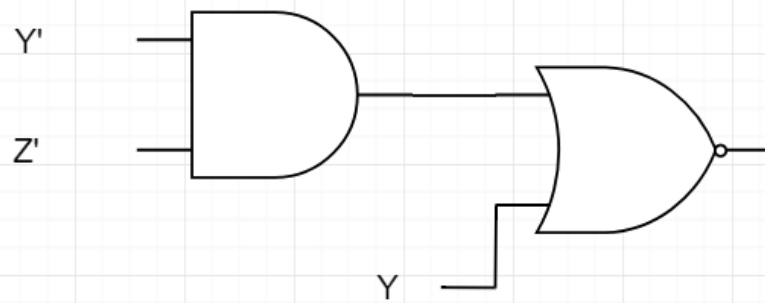

$$(Y + Y'Z')'$$

OAI

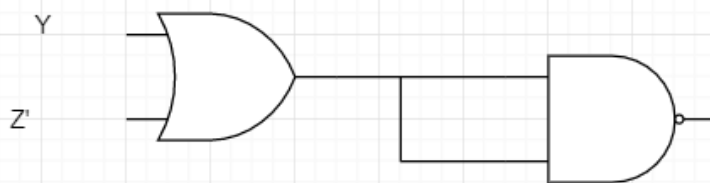

$$(Y + Z')'$$

5.18%

(a)

Truth Table			
Input		Output	
a	b	s	co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(b)

Use K-map to find SOP.

a \ b	0	1
0	0	1
1	1	1

K-map for co

a \ b	0	1
0	0	1
1	1	0

K-map for s

$$co = ab$$

$$s = a'b + ab'$$

(c)

Prime implicant of co : ab

Essential prime implicant of co : ab

Prime implicant of s : a'b, ab'

Essential prime implicant of s : a'b, ab'